

Схема подключения светодиодной лампы к каналам коммутации с контролем линии.

В случае подключения светодиодной лампы к первым четырём реле БР-24, которые имеют контроль линий, можно применить следующую схему подключения, представленную на рисунке 1. Данная схема необходима, если требуется коммутировать напряжение с выхода источника питания на светодиодную лампу. Если нужно коммутировать напряжение на входе источника питания, то воспользуйтесь стандартной схемой подключения приведённой на корпусе БР-24.

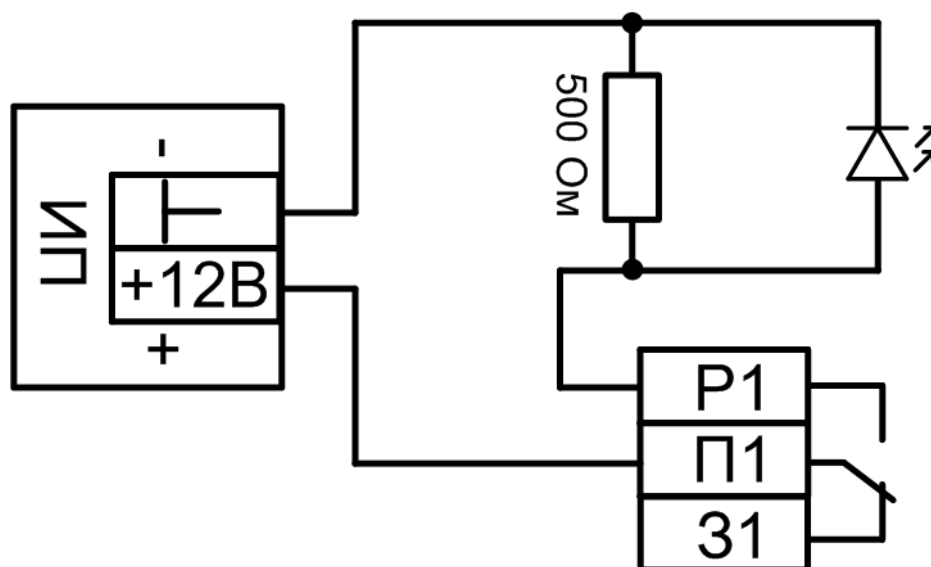


Рисунок 1 — Схема подключения светодиодной лампы к первым четырём реле БР-24