

Схемы электрических подключений

Сетевого контроллера «ЭРА-2000 v2, «ЭРА-10000 v2» к различным турникетам (колодка тип 2)

Сделано в России

Редакция от 02.09.2026




СОДЕРЖАНИЕ


1	Схема электрических подключений контроллера к двум турникетам (ТМ) и картоприемнику...	3
2	Схема электрических подключений контроллера к турникетам «РостЕвроСтрой» с платой IB (Wiegand).....	4
3	Схема электрических подключений контроллера к турникетам «РостЕвроСтрой» с платой IB и картоприемнику (Wiegand).....	5
4	Схема электрических подключений контроллера к турникетам «РостЕвроСтрой» с платой IB и картоприемнику (ТМ)	6
5	Схема электрических подключений контроллера к турникету и картоприемнику «Практика» завода «Возрождение»	7
6	Схема электрических подключений контроллера к турникетам «Практика» завода «Возрождение»	8
7	Схема электрических подключений контроллера к турникету «Perco» с платой CLB (Wiegand) ..	9
8	Схема электрических подключений контроллера к турникетам «Perco» с платой CLB (ТМ)	10
9	Схема электрических подключений контроллера к турникету «Perco» с платой CLB и картоприемнику (Wiegand)	11
10	Схема электрических подключений контроллера к турникетам «Perco» с платой CLB и картоприемнику (ТМ)	12
11	Схема электрических подключений контроллера к турникету «ОМА»	13
12	Схема электрических подключений контроллера к турникету SA-301 (Wiegand)	14
13	Схема электрических подключений контроллера к турникету SA-301 (ТМ).....	15
14	Схема электрических подключений контроллера к турникету через релейную развязку (Wiegand).....	16
15	Схема электрических подключений контроллера к двум турникетам через релейную развязку (ТМ)	17
16	Схема электрических подключений контроллера к картоприемнику «Арго» «CR-04P»	18
17	Схема электрических подключений контроллера к турникету «Smartec» «TS1000»	19

18	Схема электрических подключений контроллера к турникету «Carddex» с платой «CBU-235»..	20
19	Схема электрических подключений контроллера к турникету «Carddex» с платой «CBU-240»..	21
20	Схема электрических подключений контроллера к турникету «Carddex» с платой «CBU-245/275».....	22
21	Схема электрических подключений контроллера к турникету «Carddex» с платой «CBU-235» и картоприемнику «Carddex».....	23
22	Схема электрических подключений контроллера к турникету «Carddex» с платой «CBU-240» и картоприемнику «Carddex».....	24
23	Схема электрических подключений контроллера к турникету «Carddex» с платой «CBU-245/275» и картоприемнику «Carddex».....	25

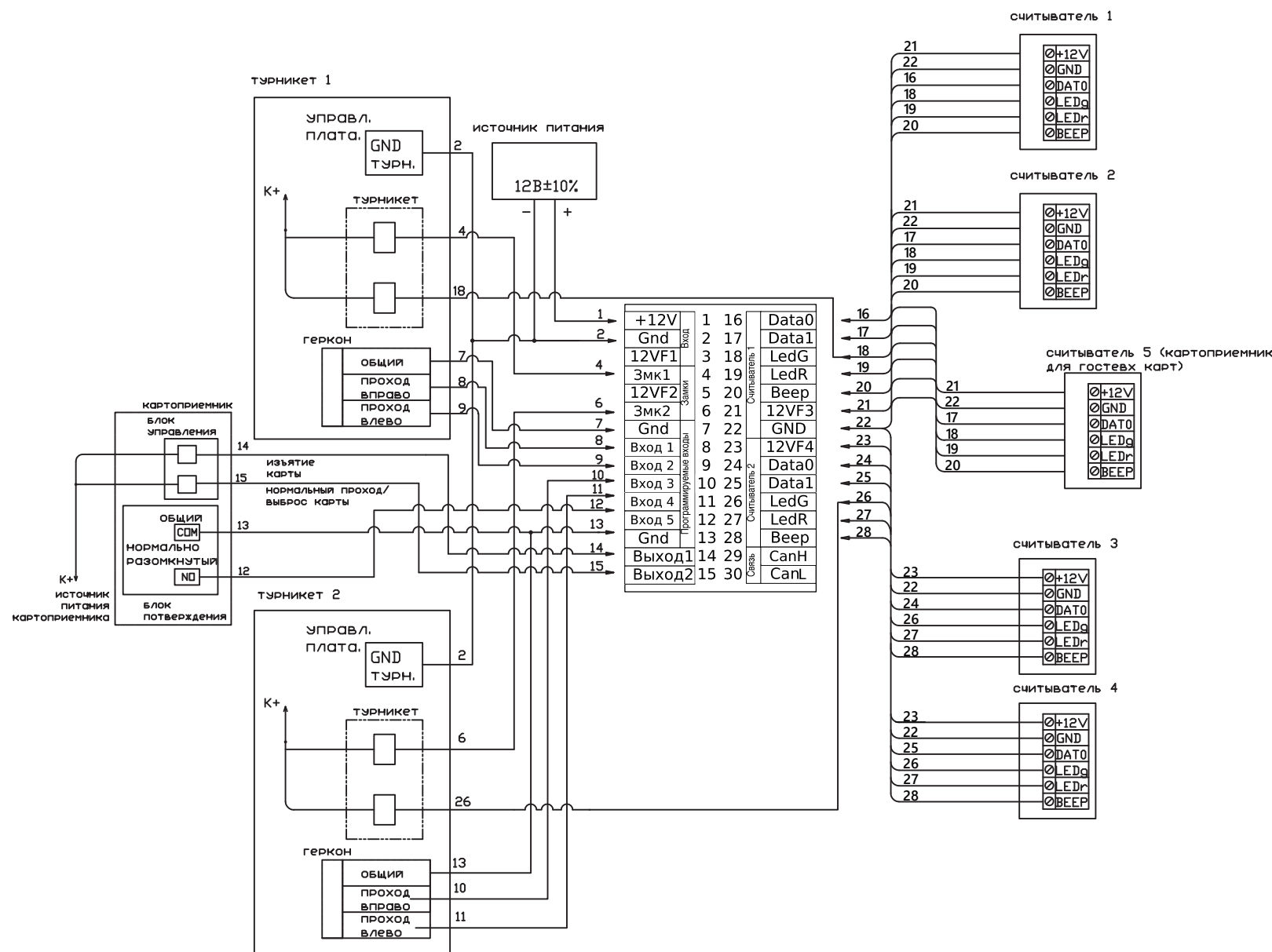
1 Схема электрических подключений контроллера к двум турникетам (ТМ) и картоприемнику



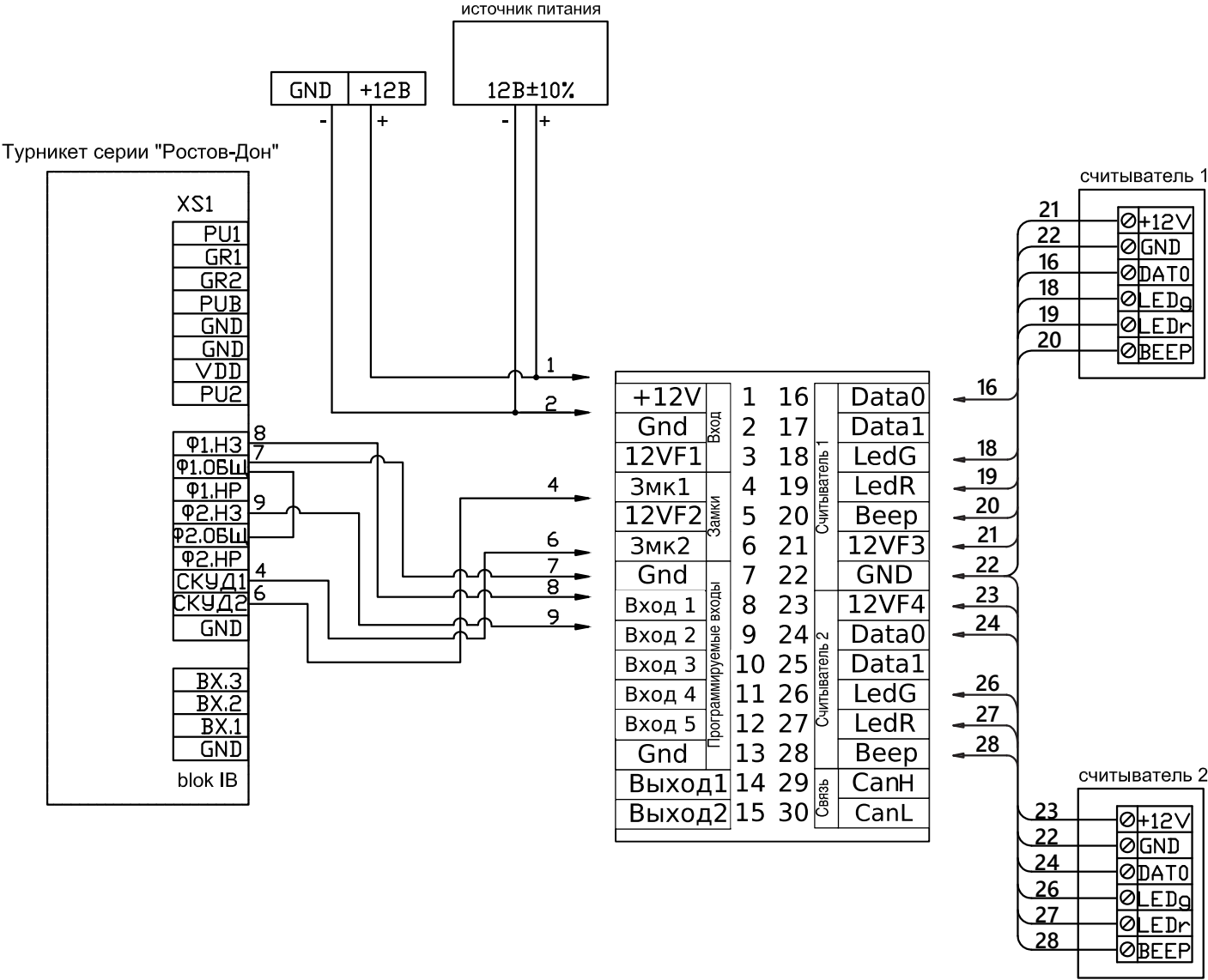
2 Схема электрических подключений контроллера к турникетам «РостЕвроСтрой» с платой IB (Wiegand)



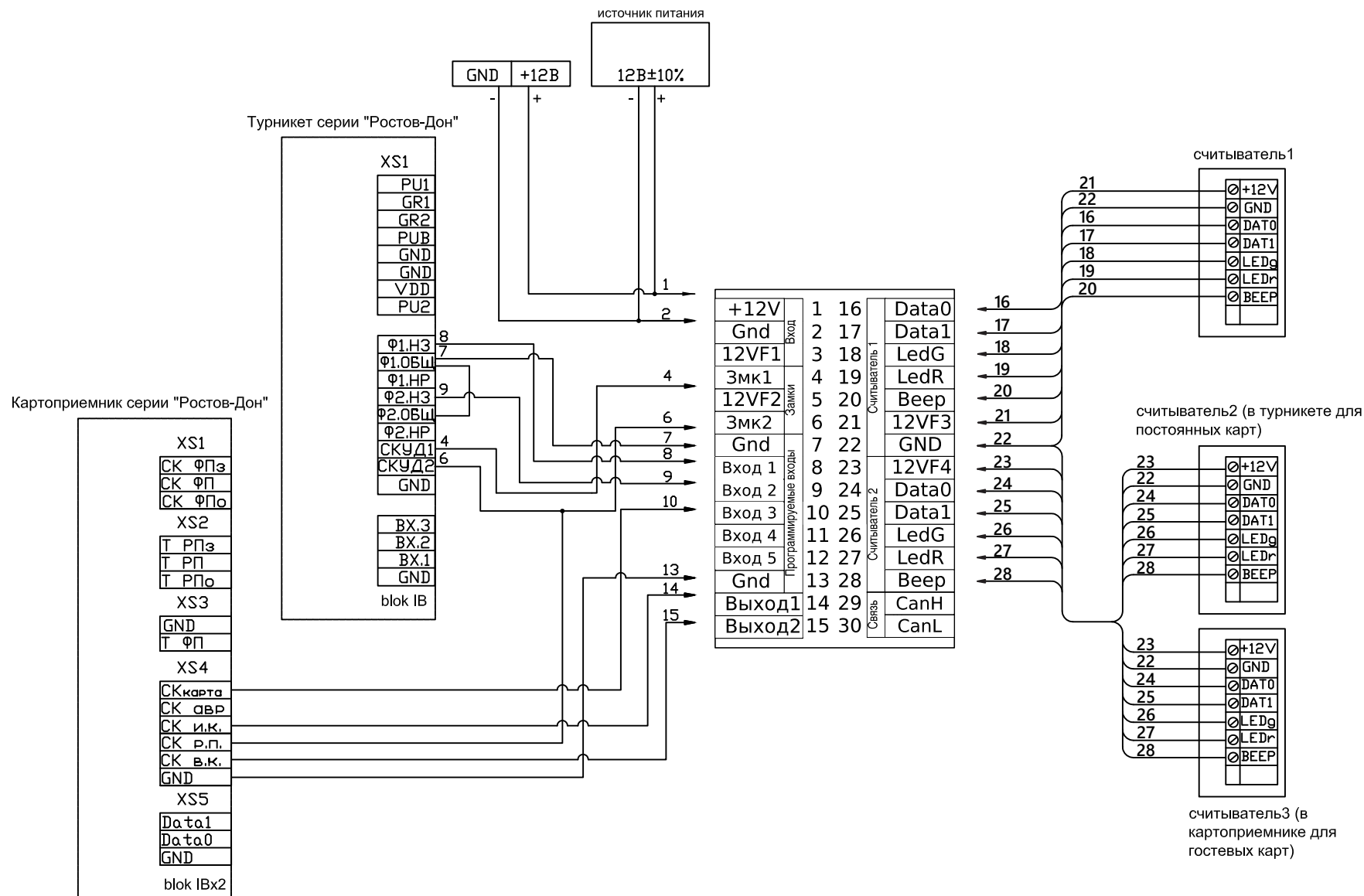
3 Схема электрических подключений контроллера к турникетам «РостЕвроСтрой» с платой IB и картоприемнику (Wiegand)



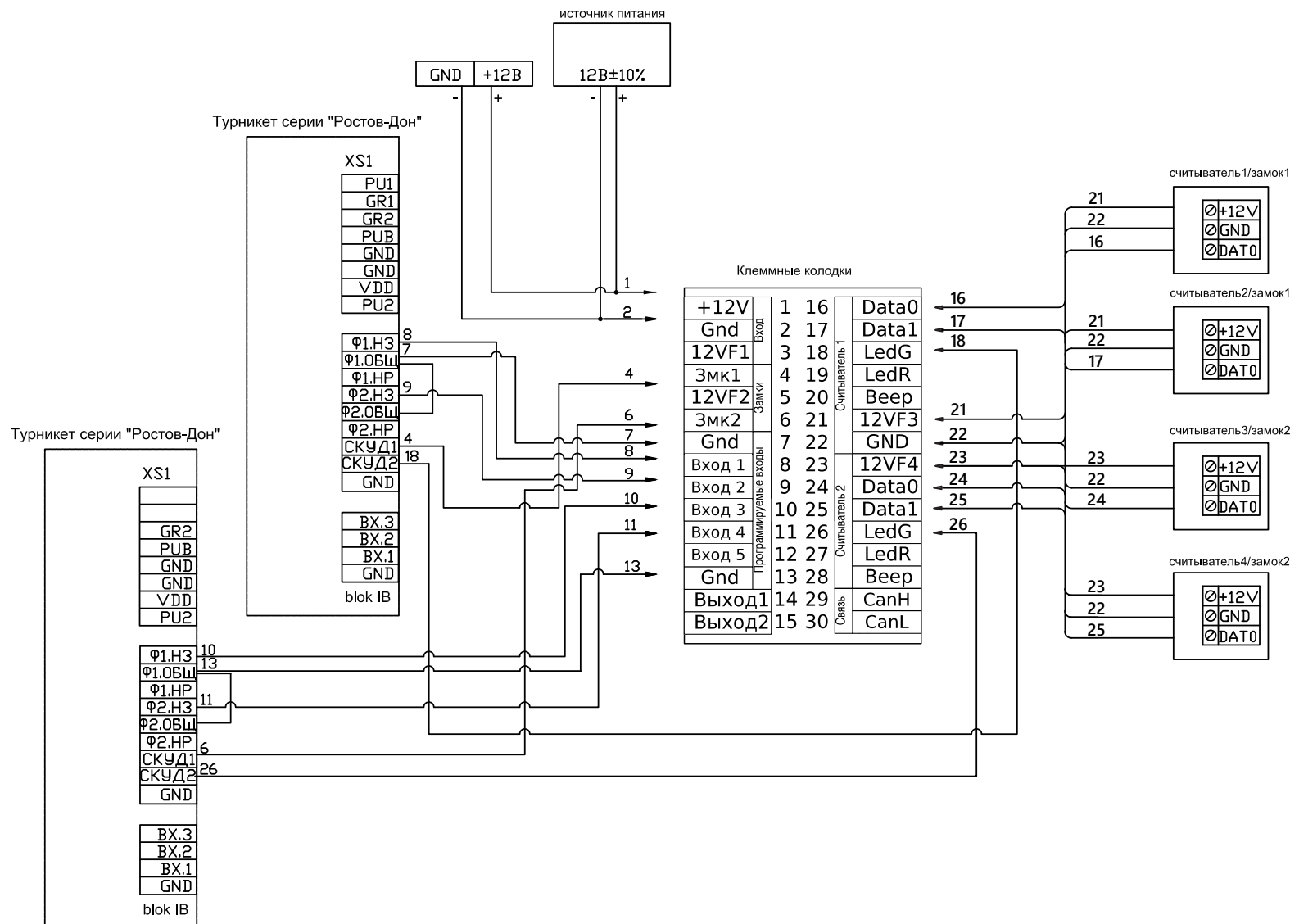
4 Схема электрических подключений контроллера к турникетам «РостЕвроСтрой» с платой IV и картоприемнику (ТМ)



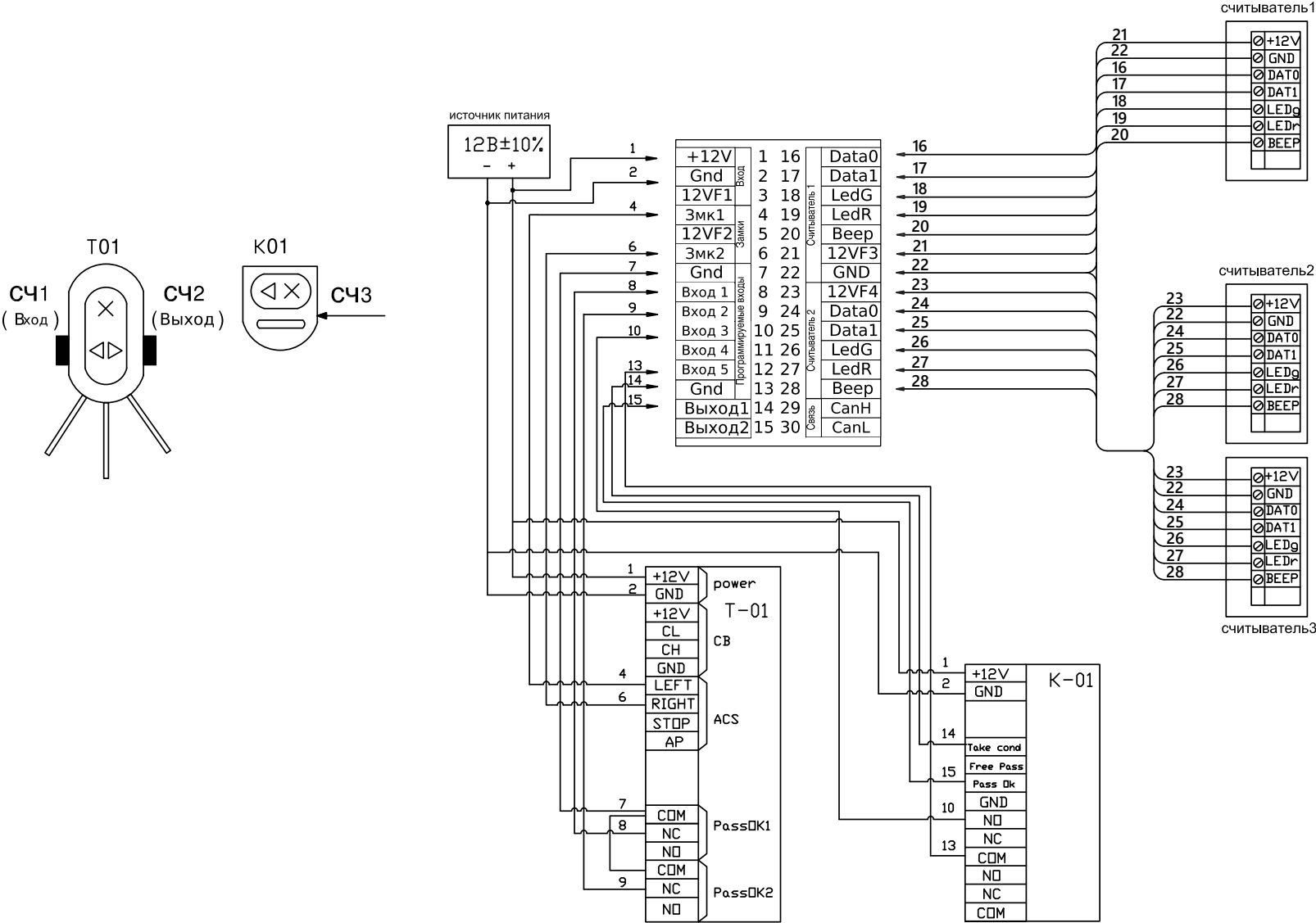
5 Схема электрических подключений контроллера к турникету и картоприемнику «Практика» завода «Возрождение»



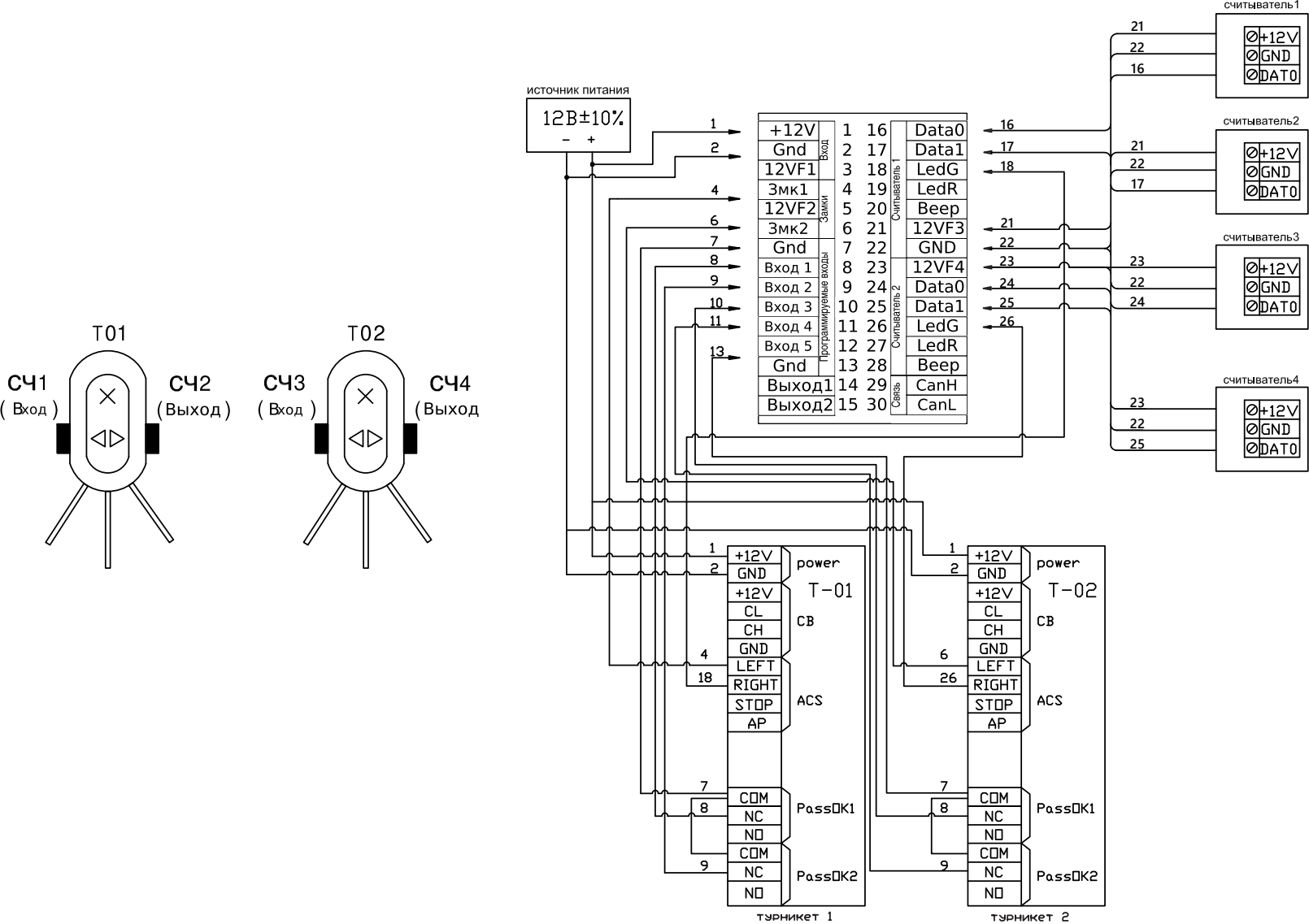
6 Схема электрических подключений контроллера к турникетам «Практика» завода «Возрождение»



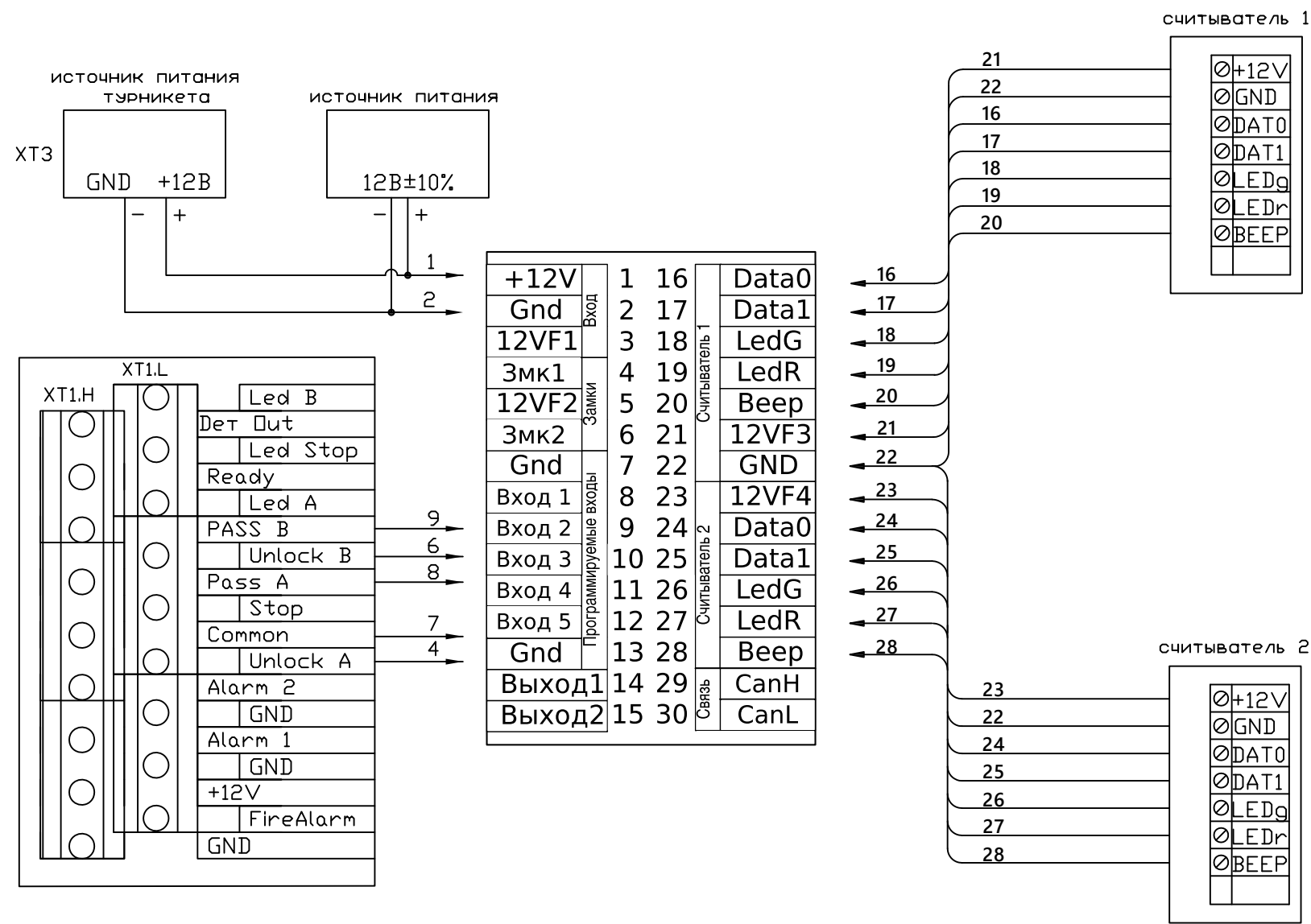
7 Схема электрических подключений контроллера к турникету «Perco» с платой CLB (Wiegand)



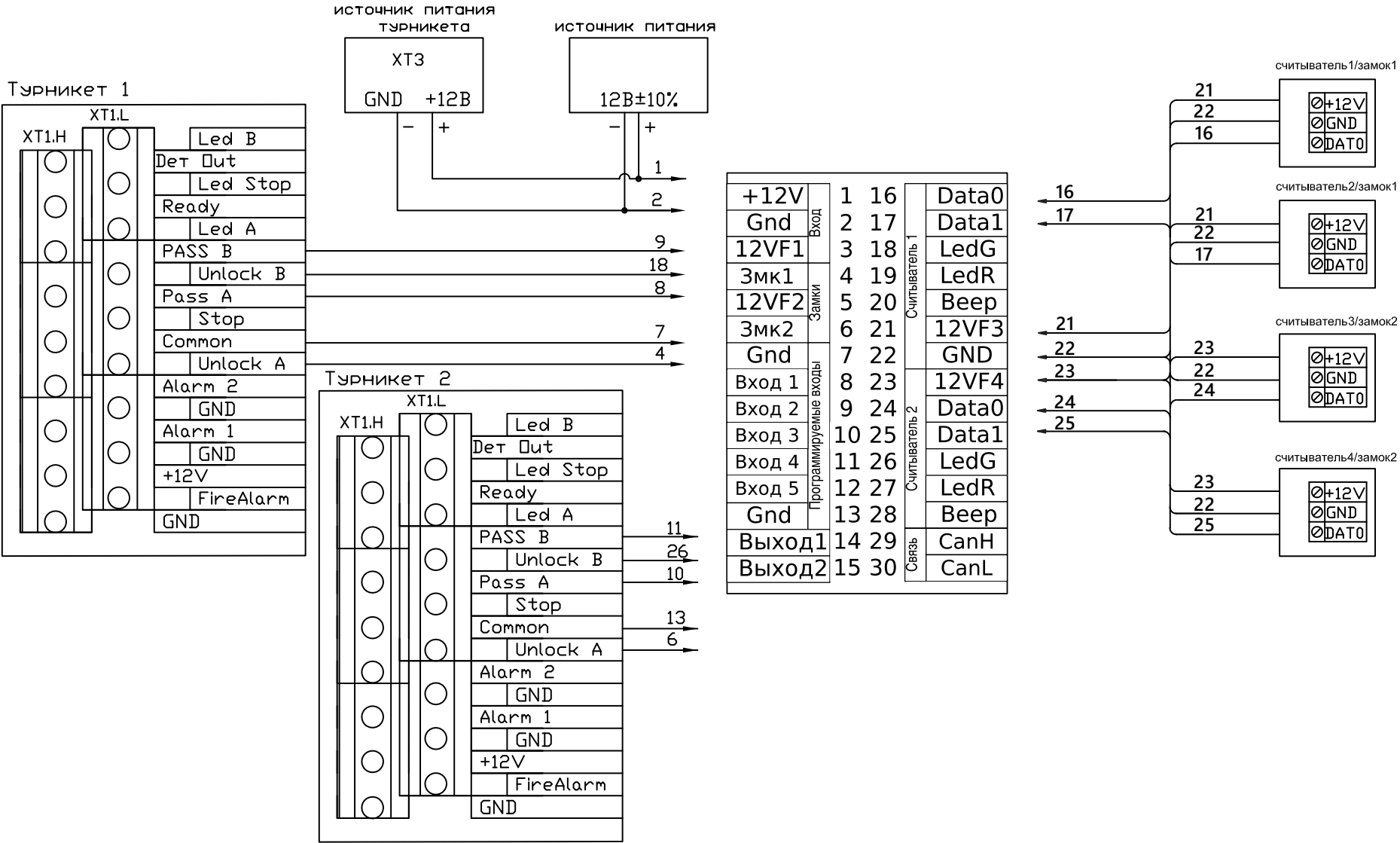
8 Схема электрических подключений контроллера к турникетам «Персо» с платой CLB (TM)



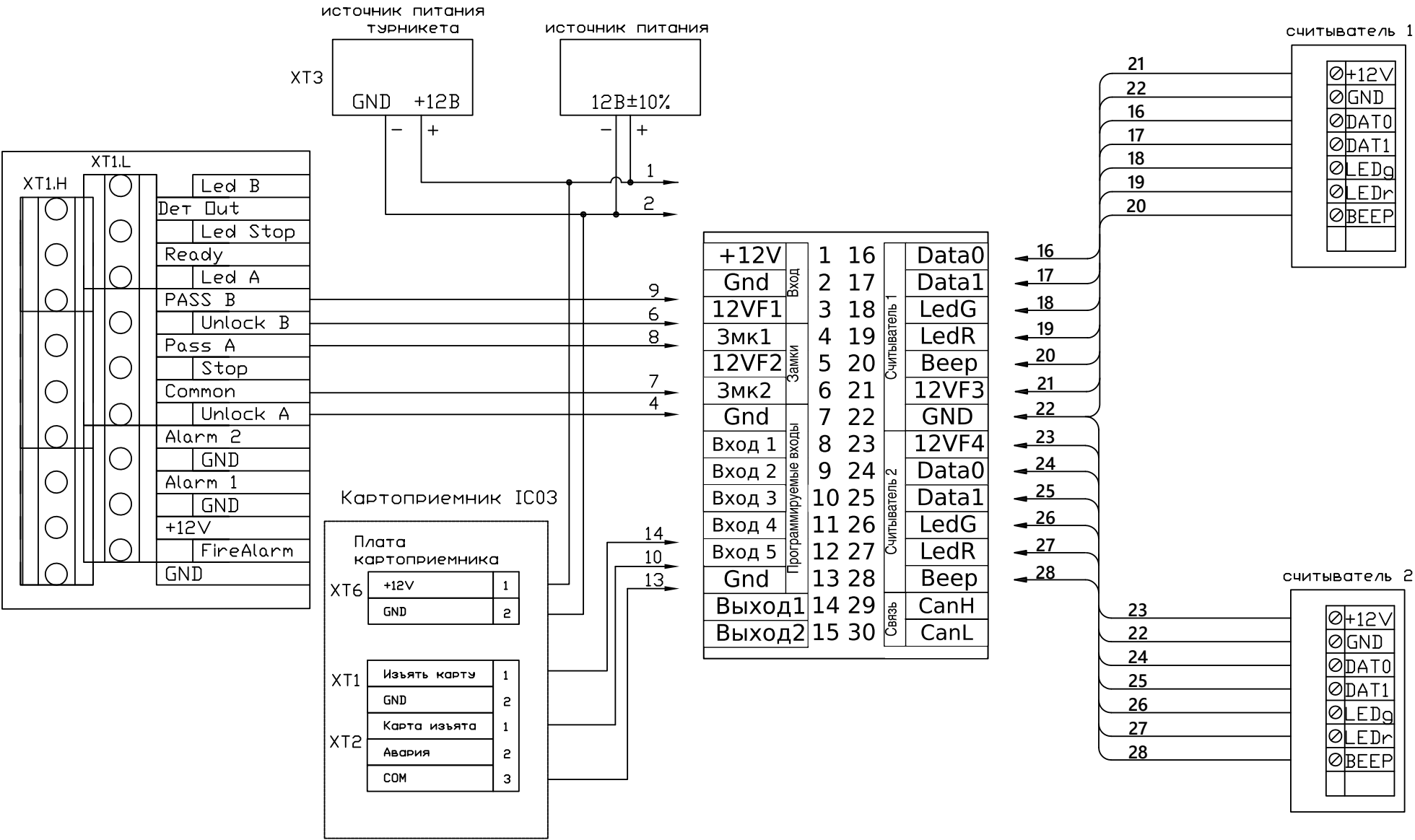
9 Схема электрических подключений контроллера к турникету «Персо» с платой CLB и картоприемнику (Wiegand)



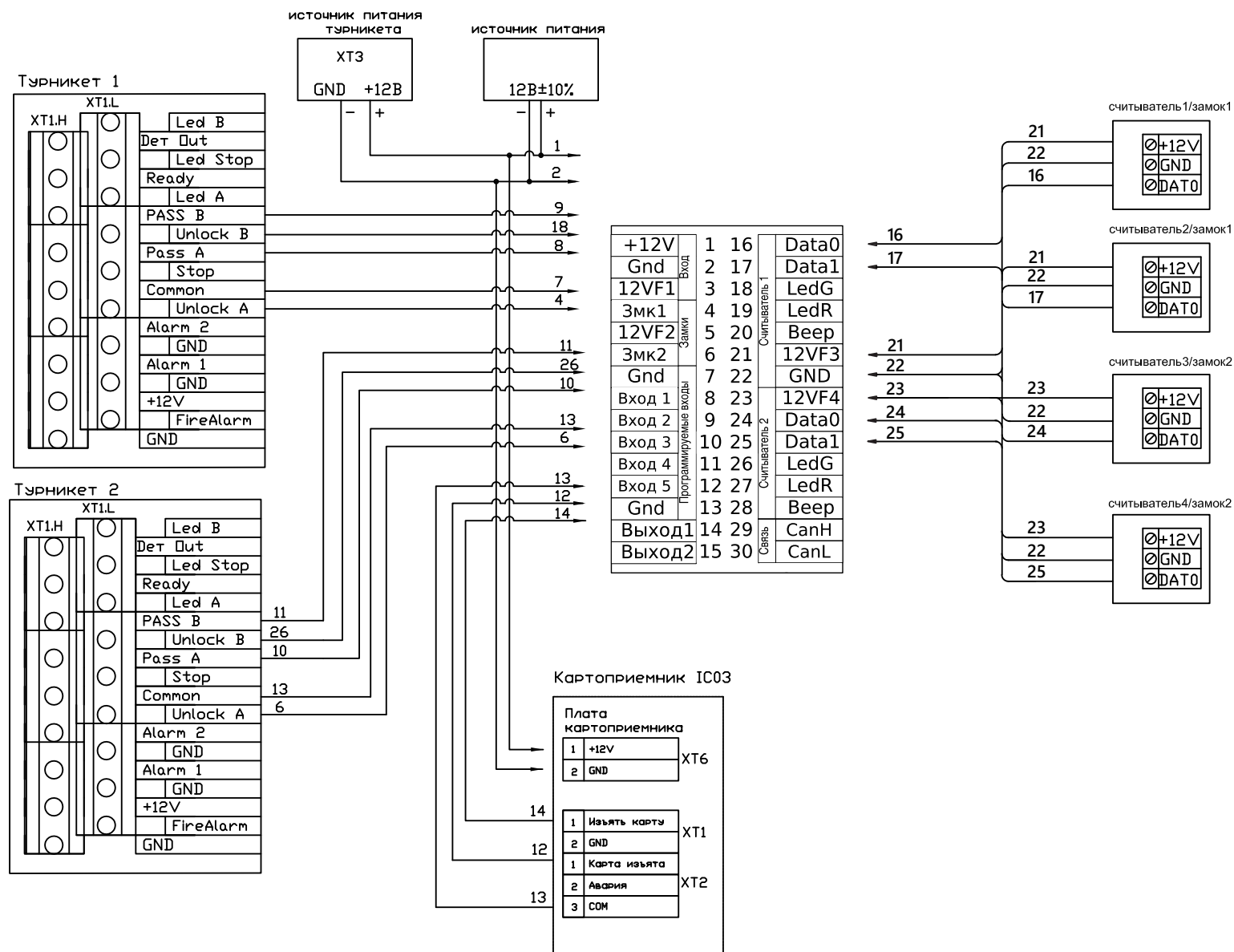10 Схема электрических подключений контроллера к турникетам «Персо» с платой CLB и картоприемнику (ТМ)




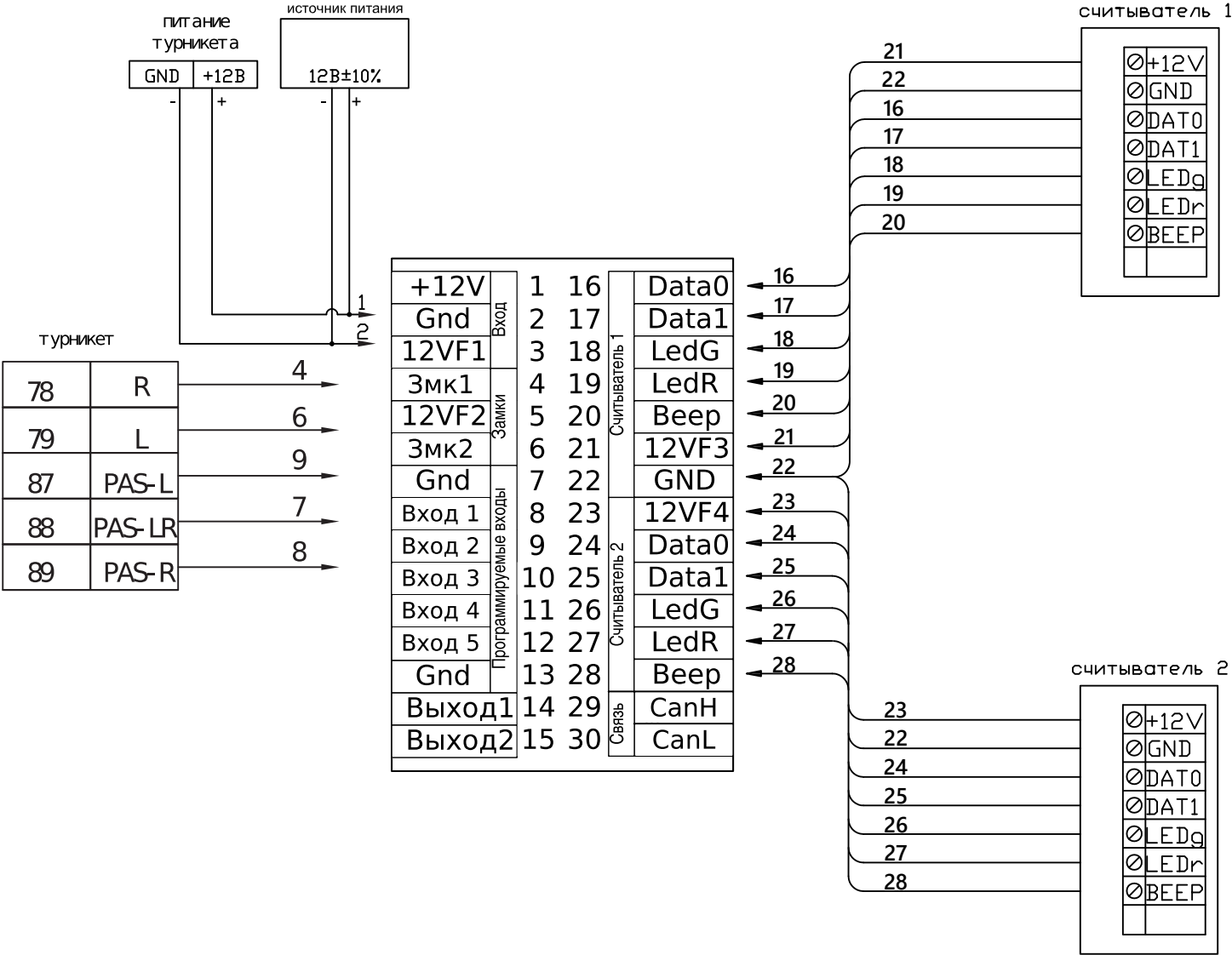11 Схема электрических подключений контроллера к турникету «ОМА»




Описание
Используются потенциальные входы
Также можно использовать контакты пульта

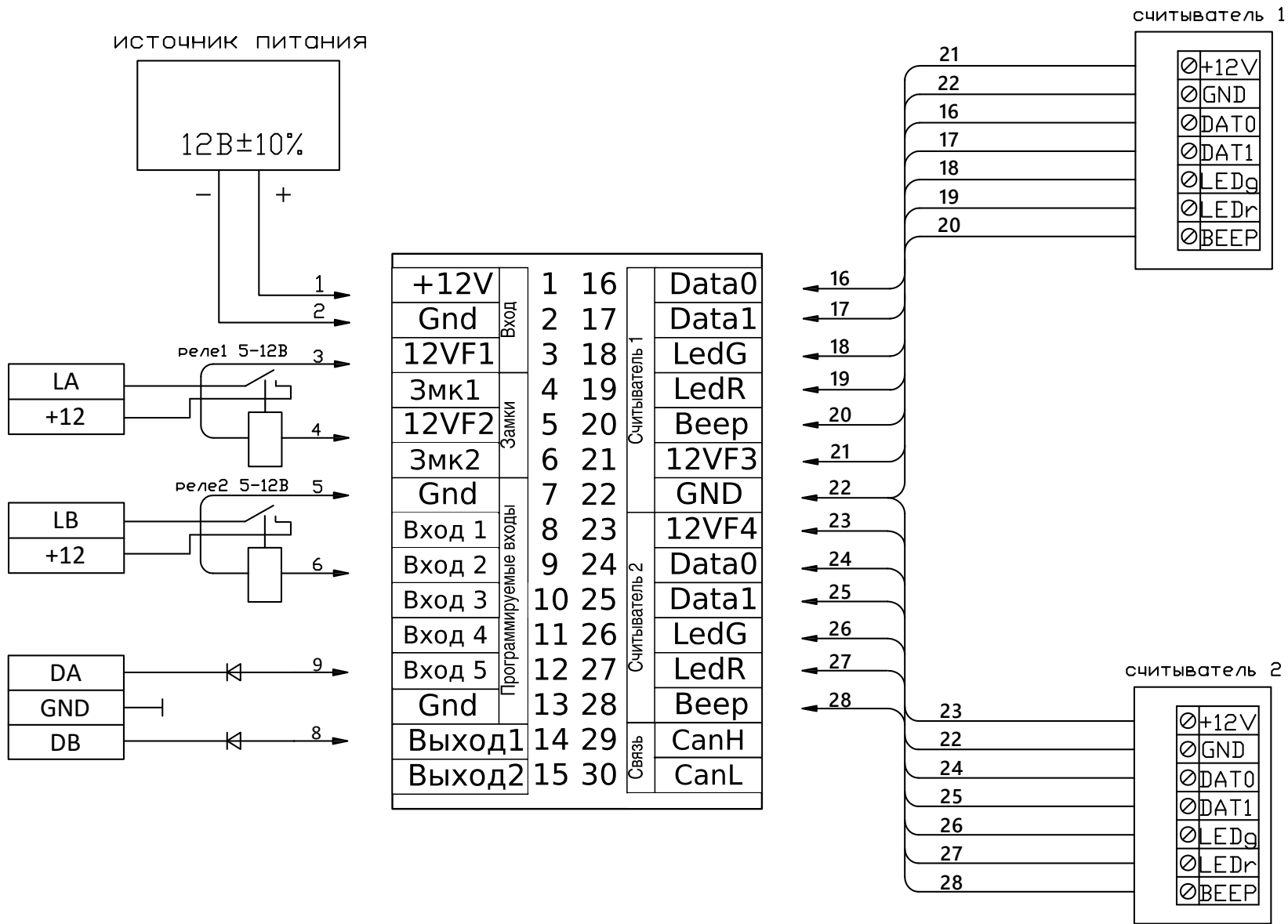
12 Схема электрических подключений контроллера к турникету «SA-301» (Wiegand)



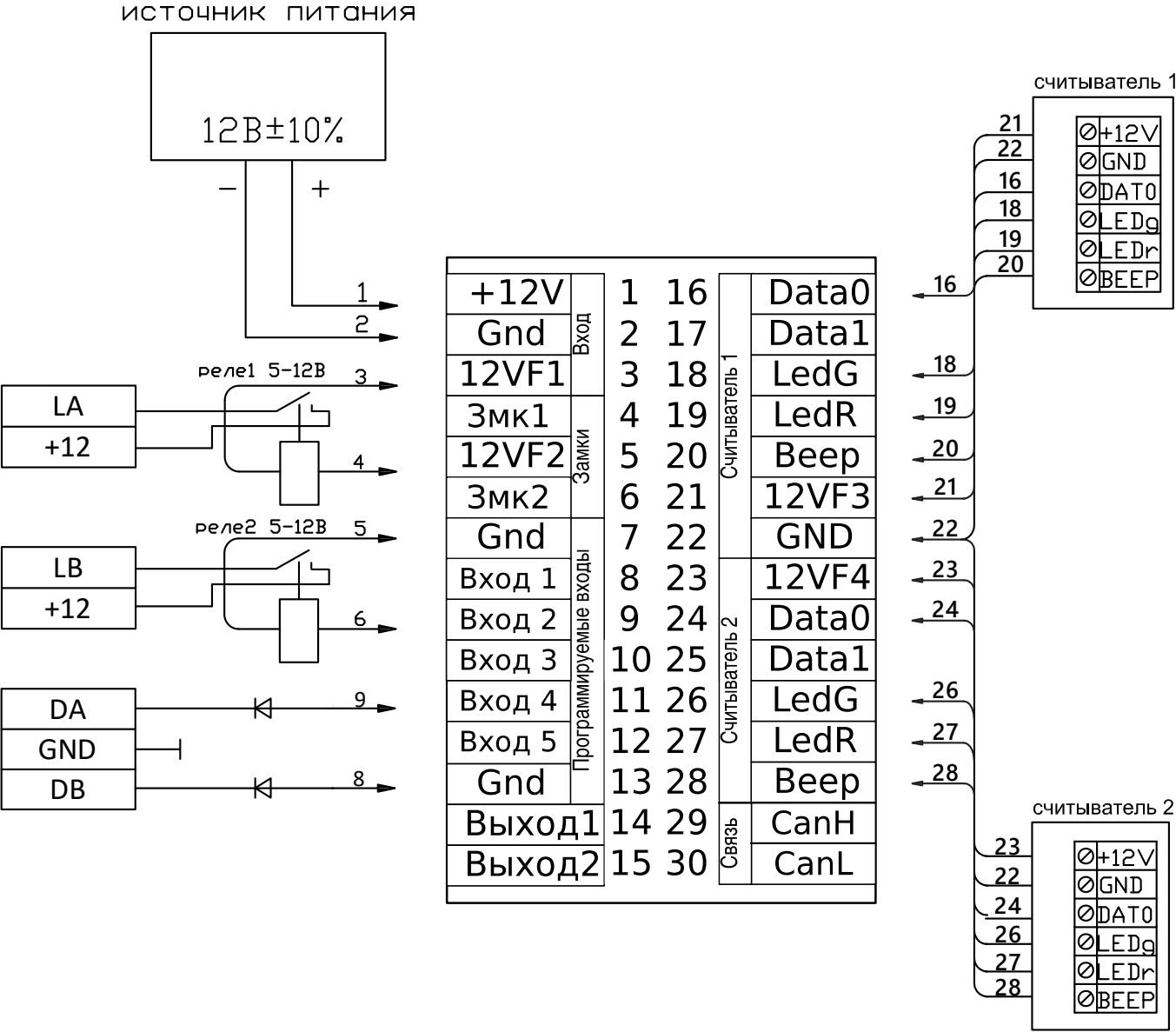
13 Схема электрических подключений контроллера к турникету «SA-301» (TM)



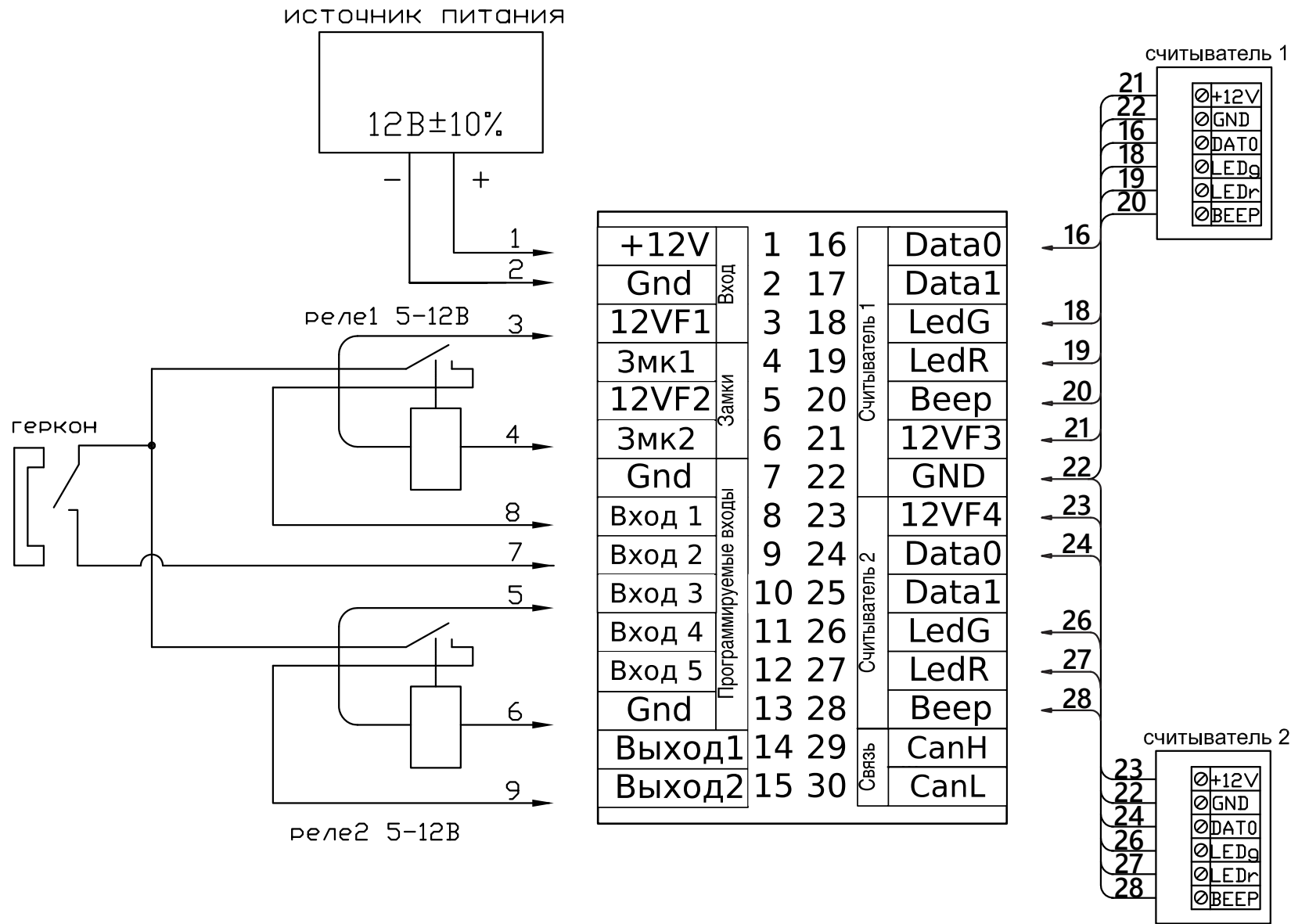
14 Схема электрических подключений контроллера к турникету через релейную развязку (Wiegand)



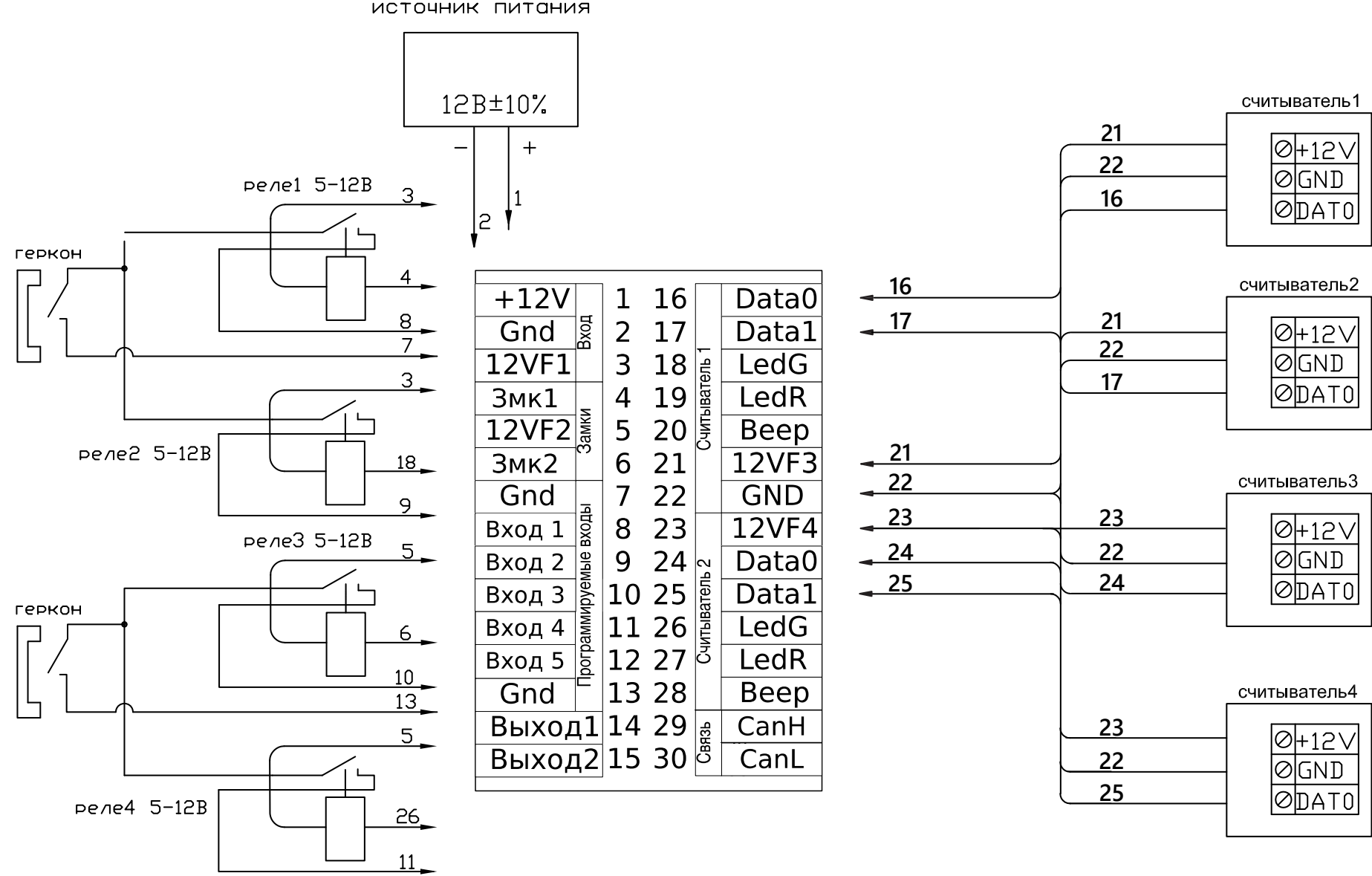
15 Схема электрических подключений контроллера к двум турникетам через релейную развязку (ТМ)



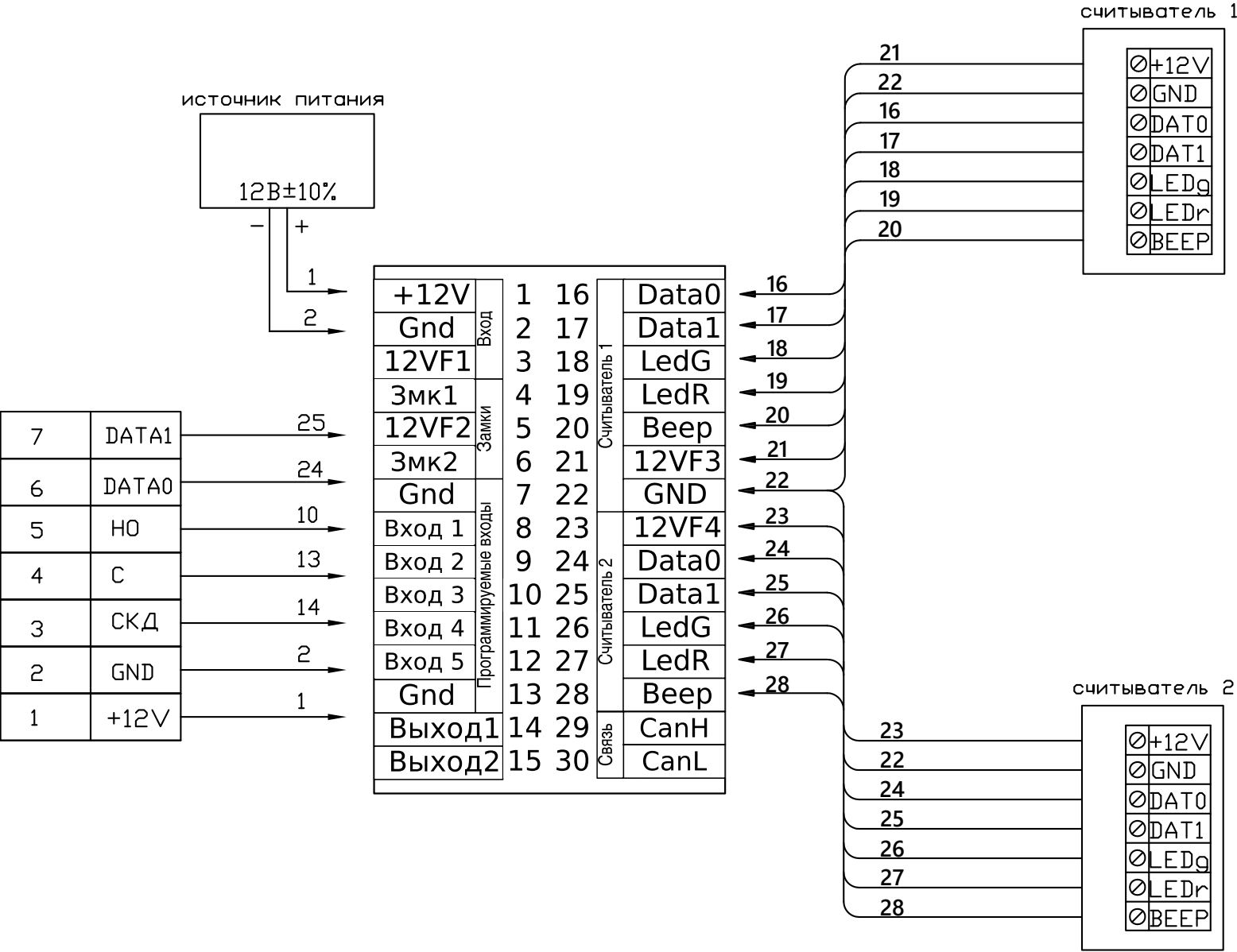16 Схема электрических подключений контроллера к картоприемнику «Арго» «CR-04Р»




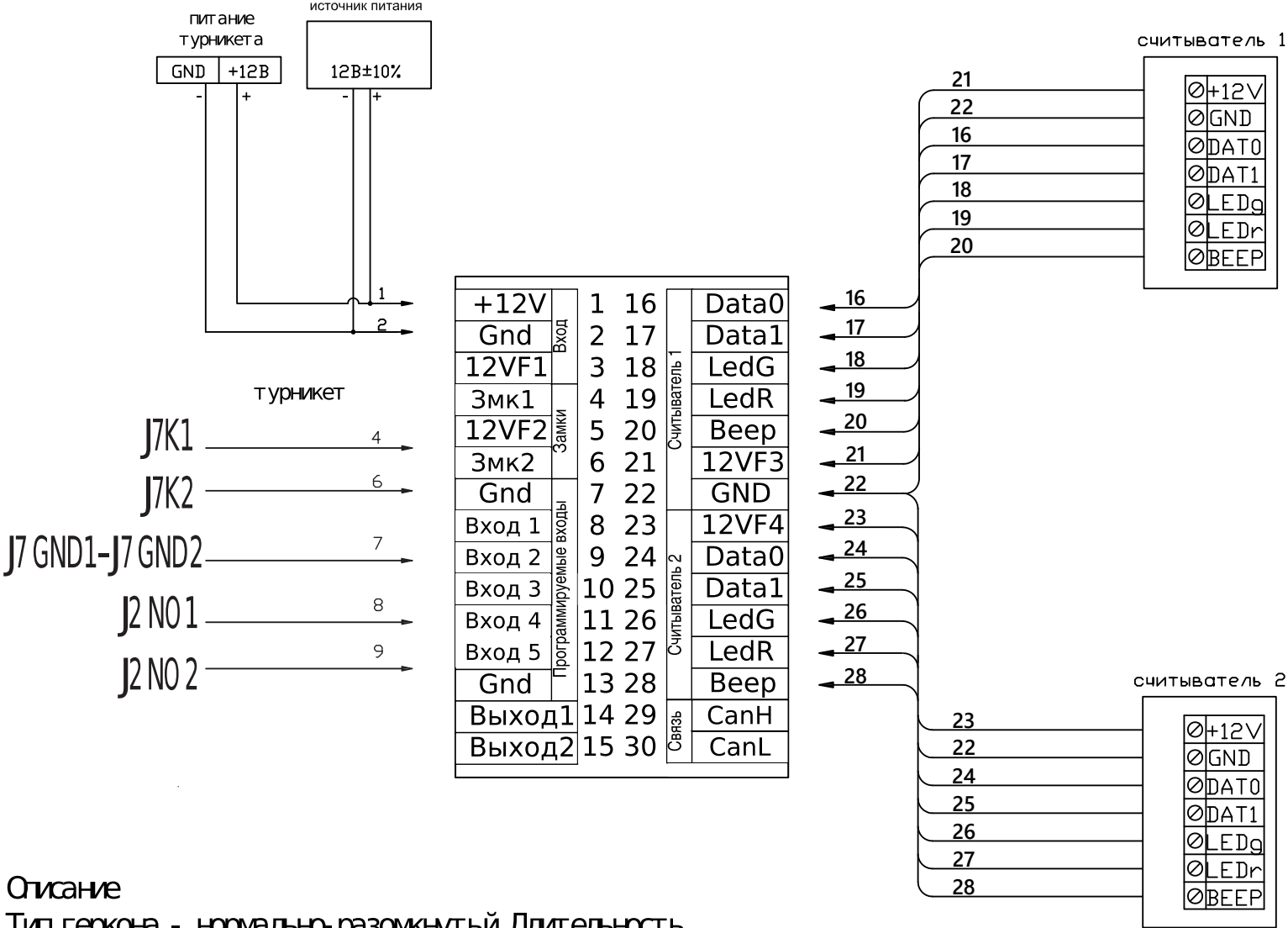17 Схема электрических подключений контроллера к турникету «Smartec» «TS1000»



Описание
Тип геркона - нормально-разомкнутый Длительность управляющего импульса - 5 сек. (для корректного учета рабочего времени)

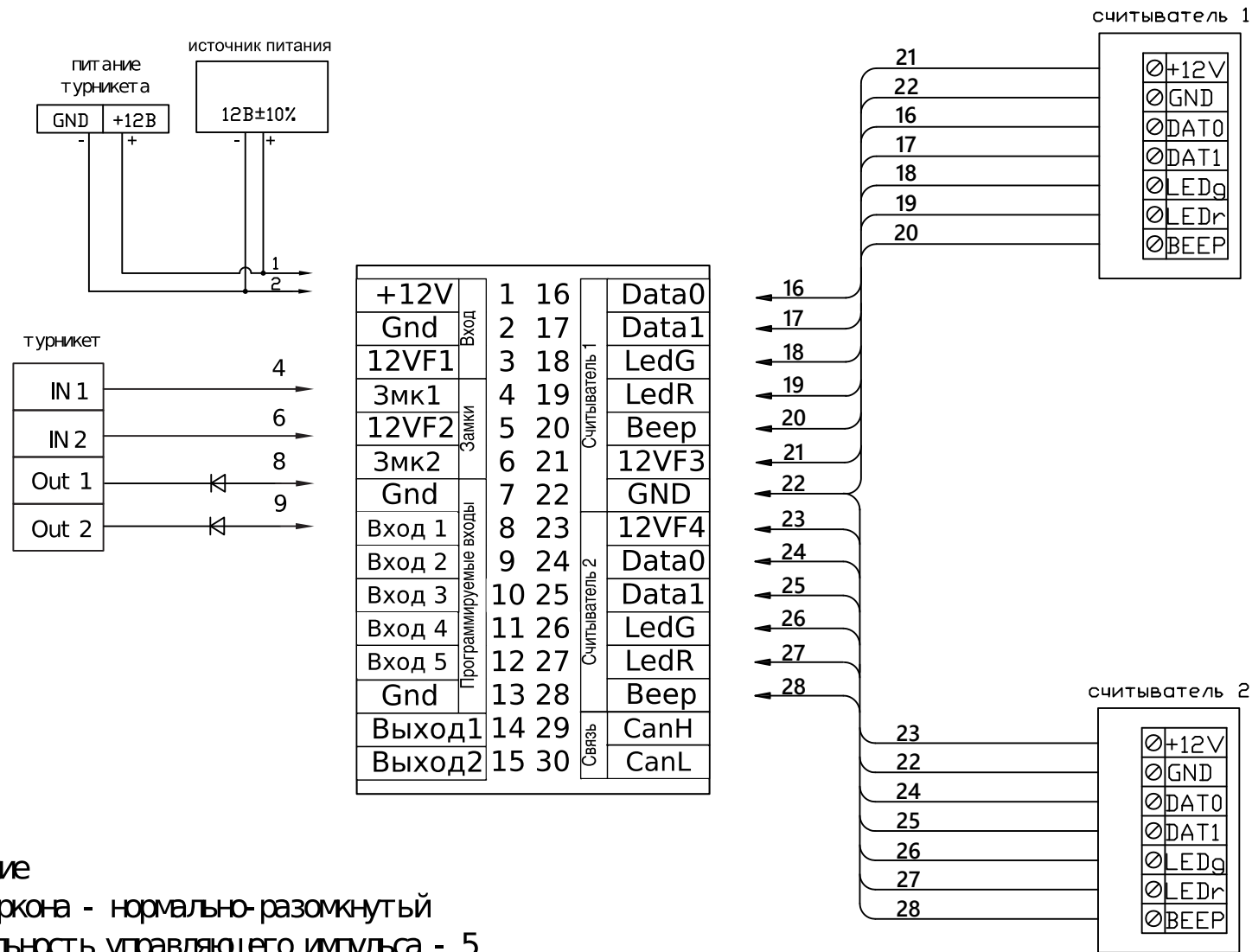
18 Схема электрических подключений контроллера к турникету «Carddex» с платой «CBU-235»



Описание


Тип геркона - нормально-разомкнутый
Длительность управляющего импульса - 5 сек. (для корректного учета рабочего времени)

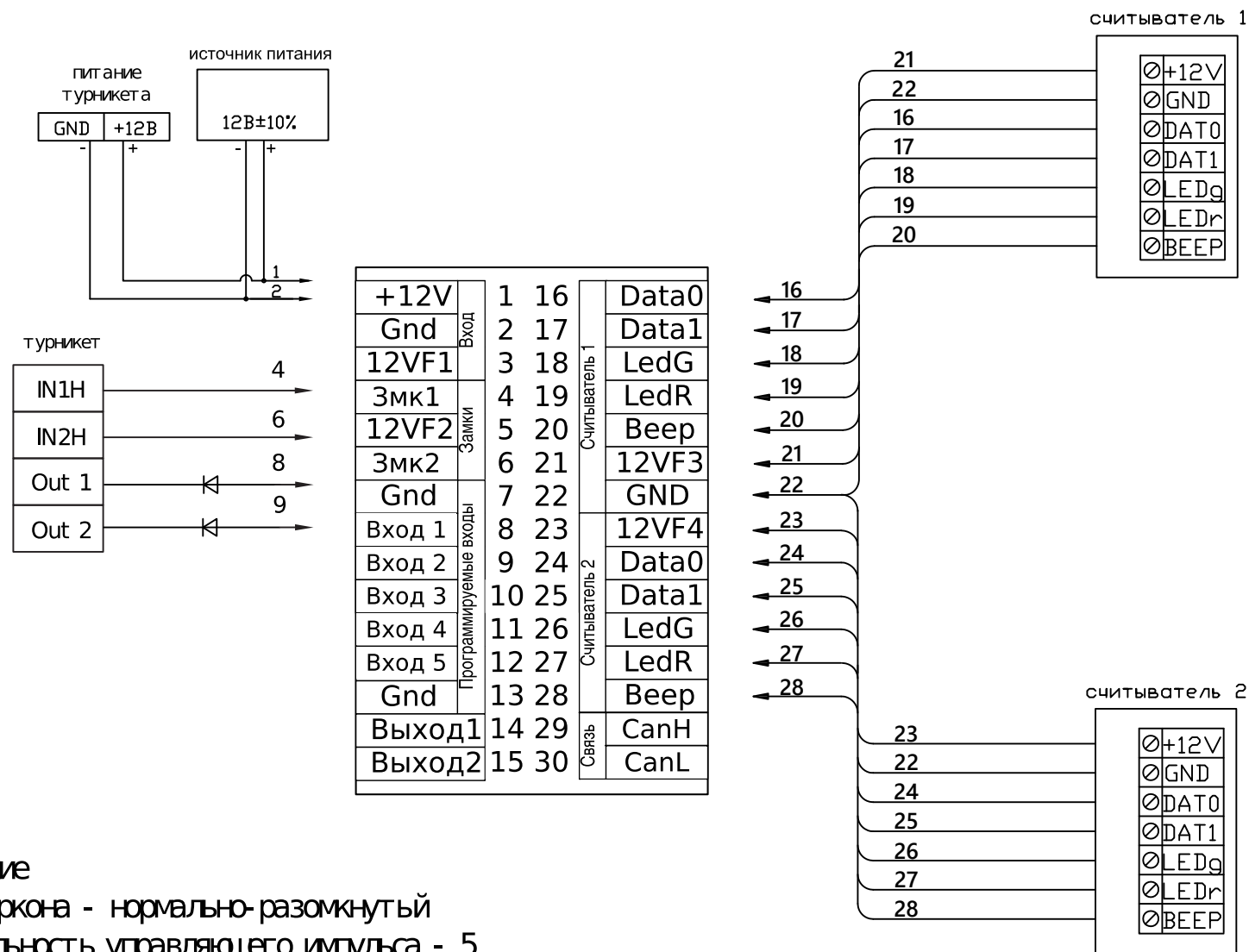19 Схема электрических подключений контроллера к турникету «Carddex» с платой «CBU-240»



Описание
Тип геркона - нормально-разомкнутый
Длительность управляющего импульса - 5 сек. (для корректного учета рабочего времени)

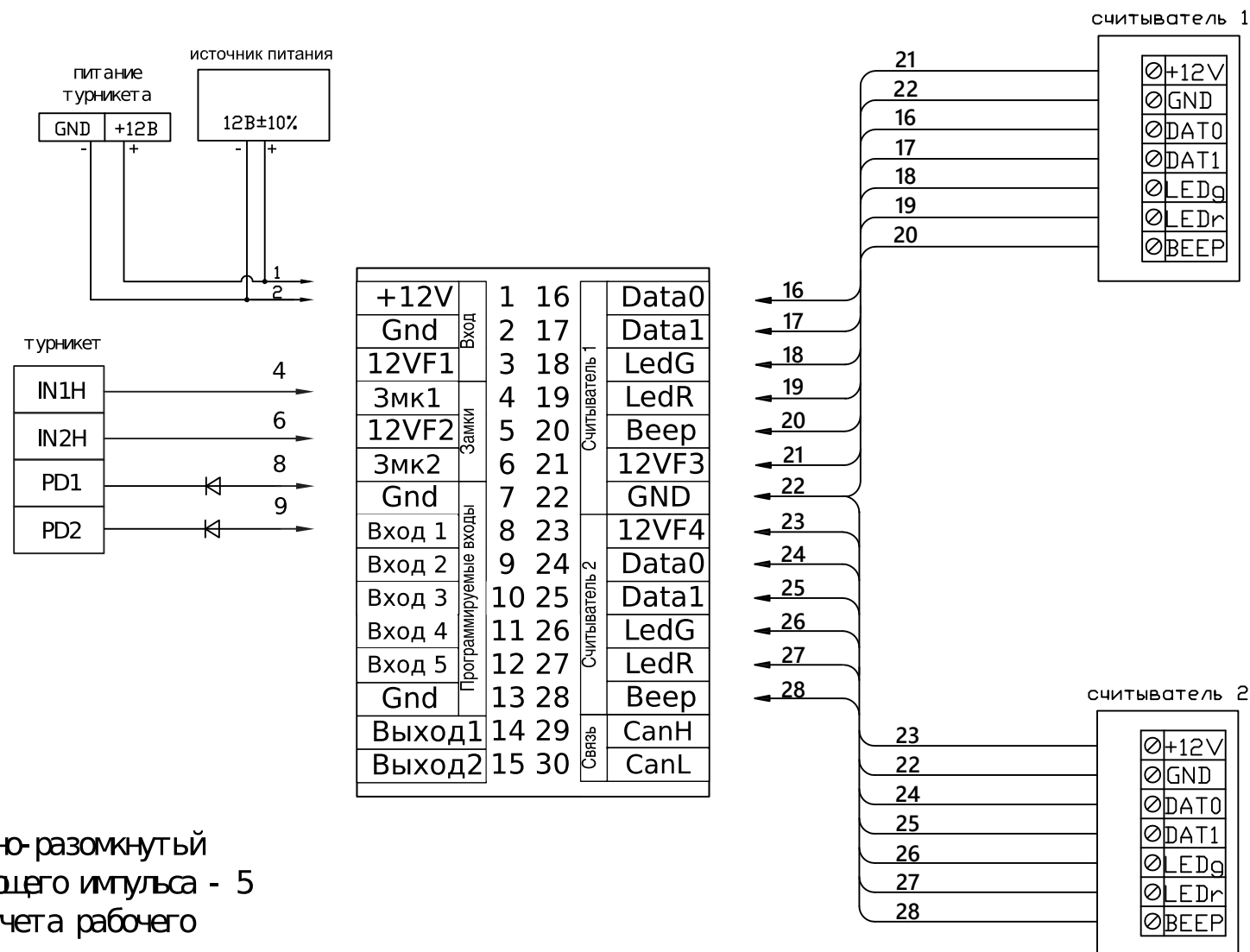20 Схема электрических подключений контроллера к турникету «Carddex» с платой «CBU-245/275»




Описание

Тип геркона - нормально-разомкнутый

Длительность управляющего импульса - 5 сек. (для корректного учета рабочего времени)

Блок DIP-переключателей SW2 на плате CBU-275 должен быть в положении OFF для штатной работы с контроллером ЭРА.

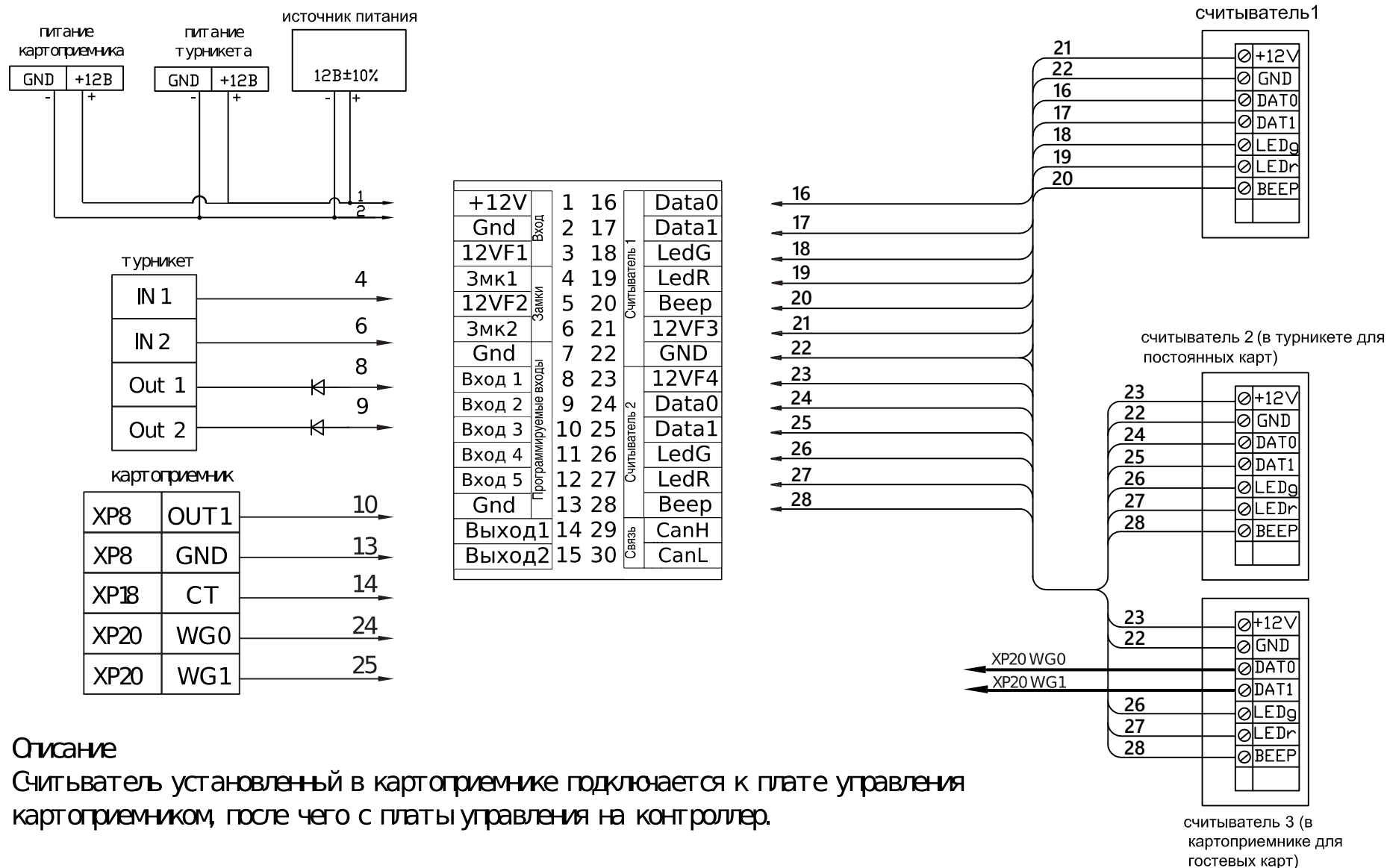
21 Схема электрических подключений контроллера к турникету «Carddex» с платой «СВU-235» и картоприемнику «Carddex»




Описание

Считыватель установленный в картоприемнике подключается к плате управления картоприемником, после чего с платы управления на контроллер.

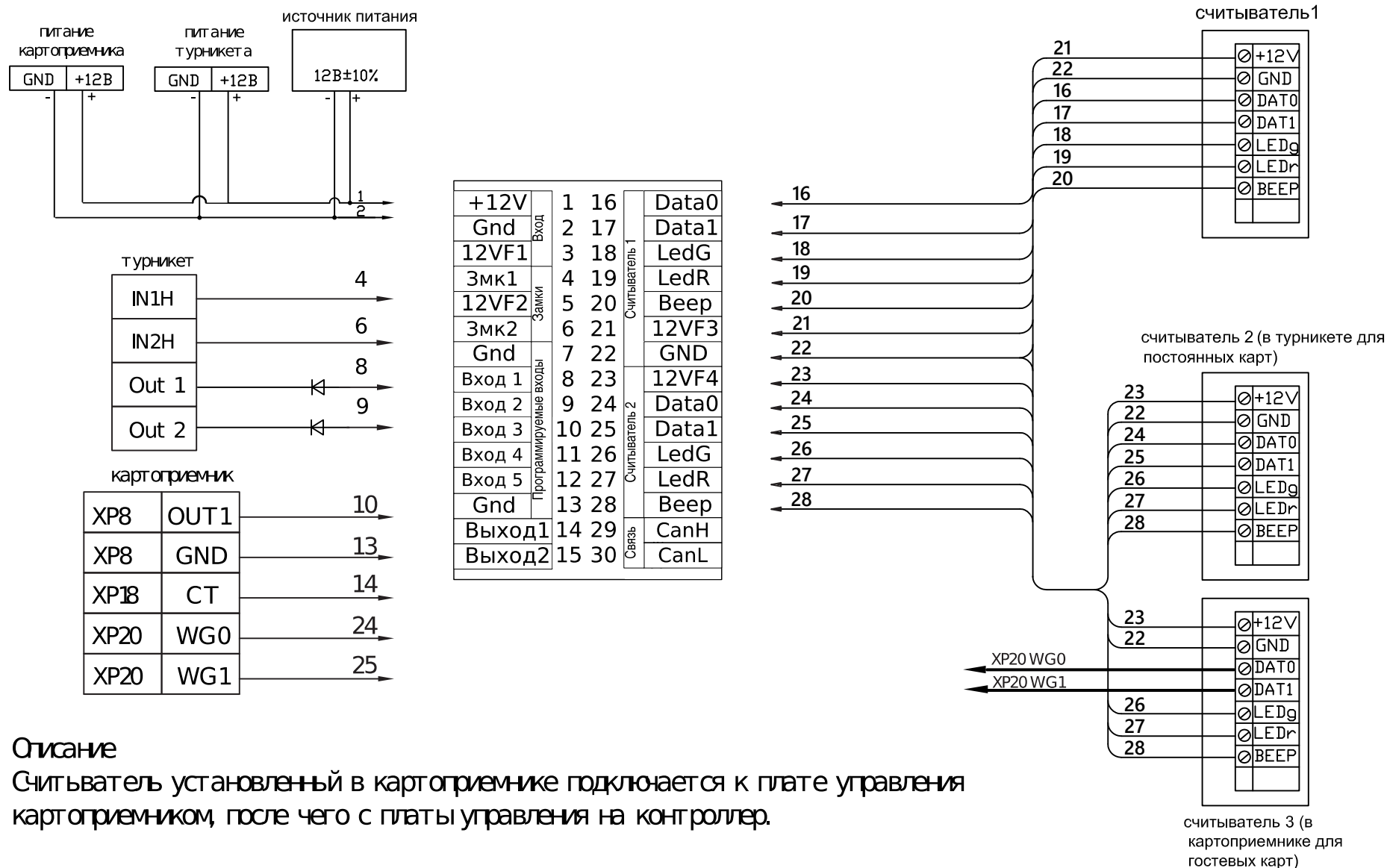22 Схема электрических подключений контроллера к турникету «Carddex» с платой «СВU-240» и картоприемнику «Carddex»



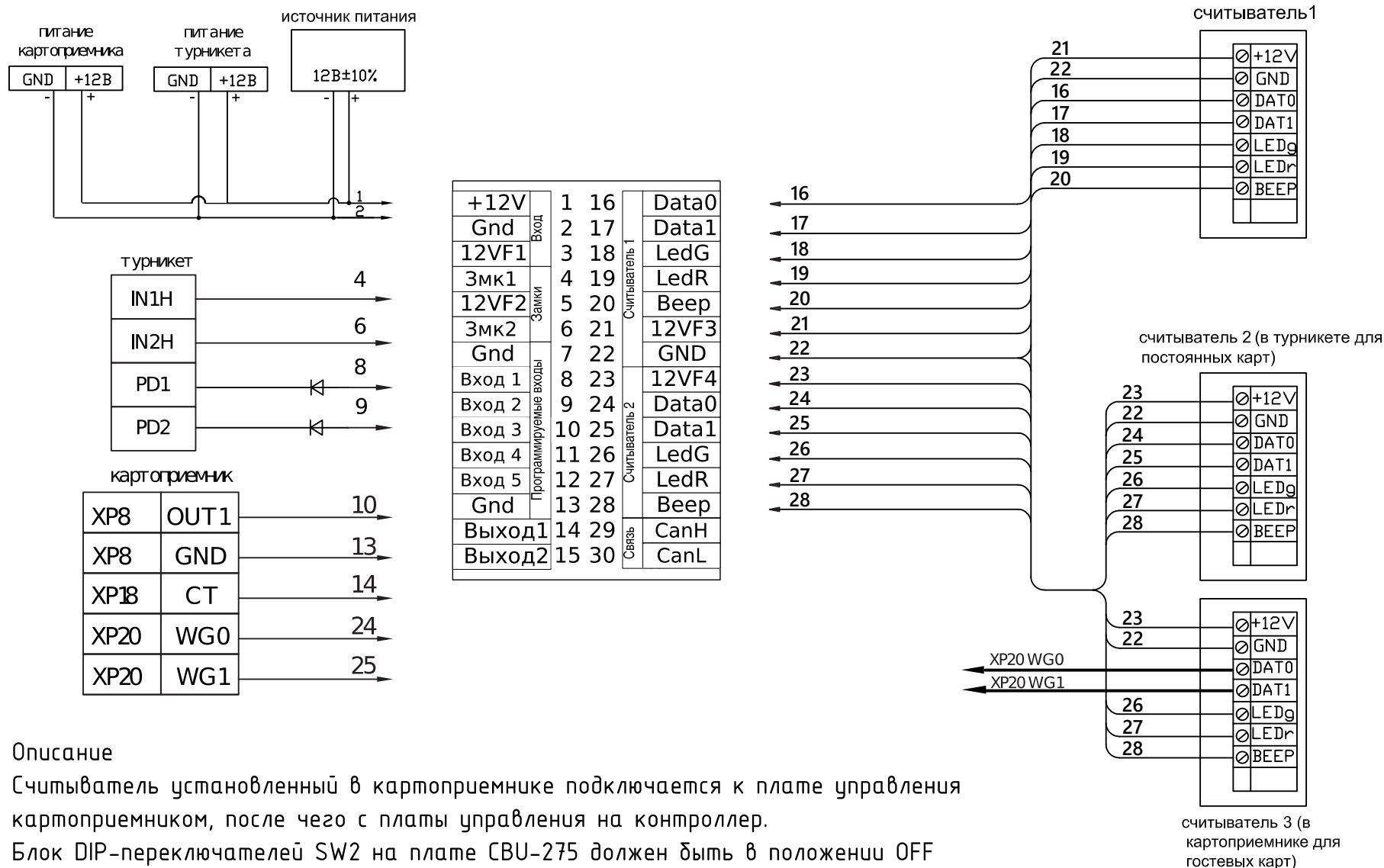23 Схема электрических подключений контроллера к турникету «Carddex» с платой «CBU-245/275» и картоприемнику «Carddex»



Описание

Считыватель установленный в картоприемнике подключается к плате управления картоприемником, после чего с платы управления на контроллер.

Блок DIP-переключателей SW2 на плате CBU-275 должен быть в положении OFF для штатной работы с контроллером ЭРА.